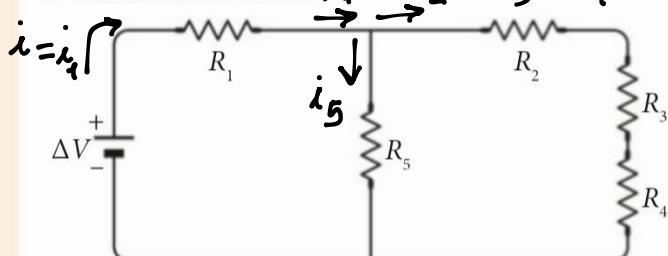


ORA PROVA TU Il circuito in figura contiene un generatore che mantiene una differenza di potenziale di 80 V e cinque resistenze che valgono $R_1 = 80 \Omega$, $R_2 = R_4 = 10 \Omega$, $R_3 = 20 \Omega$, $R_5 = 40 \Omega$.

► Risolvi il circuito. $i_1 = i_2 = i_3 = i_4$



$$[R_{eq} = 100 \Omega; i = i_1 = 0,80 \text{ A}; \Delta V_1 = 64 \text{ V}; \Delta V_5 = 16 \text{ V}; i_5 = i_2 = i_3 = i_4 = 0,40 \text{ A}; \Delta V_2 = \Delta V_4 = 4,0 \text{ V}; \Delta V_3 = 8,0 \text{ V}]$$

$$R_{tot} = R_1 + R_{2345} = 80 \Omega + 20 \Omega = 100 \Omega$$

$$i = \frac{\Delta V}{R_{tot}} = \frac{80 \text{ V}}{100 \Omega} = 0,80 \text{ A} = i_1$$

$$\Delta V_1 = R_1 \cdot i_1 = (80 \Omega) \cdot (0,80 \text{ A}) = 64 \text{ V}$$

$$\Delta V_5 = \Delta V - \Delta V_1 = 80 \text{ V} - 64 \text{ V} = 16 \text{ V}$$

$$i_1 = i_5 + i_2 \Rightarrow i_2 = i_1 - i_5 = 0,80 \text{ A} - 0,40 \text{ A} = 0,40 \text{ A}$$


$$\Delta V_2 = R_2 \cdot i_2 = (10 \Omega) \cdot (0,40 \text{ A}) = 4,0 \text{ V}$$

$$\Delta V_3 = R_3 \cdot i_3 = (20 \Omega) \cdot (0,40 \text{ A}) = 8,0 \text{ V}$$

$$\Delta V_4 = R_4 \cdot i_4 = (10 \Omega) \cdot (0,40 \text{ A}) = 4,0 \text{ V}$$

oppure per differenze

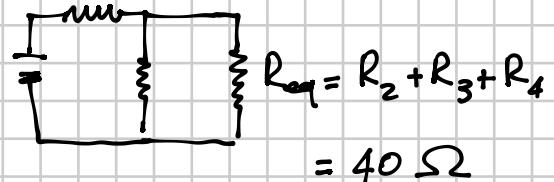
$$\text{perché } \Delta V_2 + \Delta V_3 + \Delta V_4 = 16 \text{ V} \\ (\text{come } \Delta V_5)$$



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_{234}}$$


$$R_{eq} = \frac{R_5 \cdot R_{234}}{R_5 + R_{234}} = \frac{40 \cdot 40}{80} \Omega \\ = 20 \Omega$$

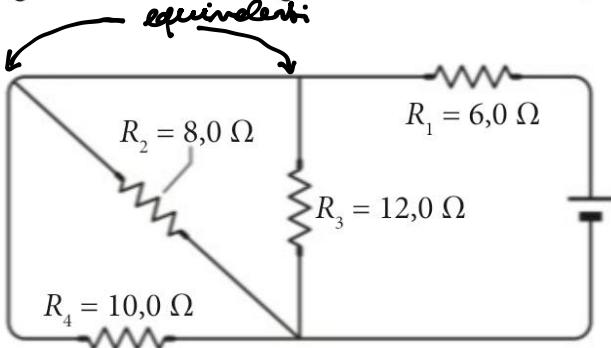ORA PROVA TU Il circuito nella figura è alimentato da un generatore che eroga una tensione di 24,0 V.



- ▶ Calcola le intensità di corrente che attraversano ogni resistore.
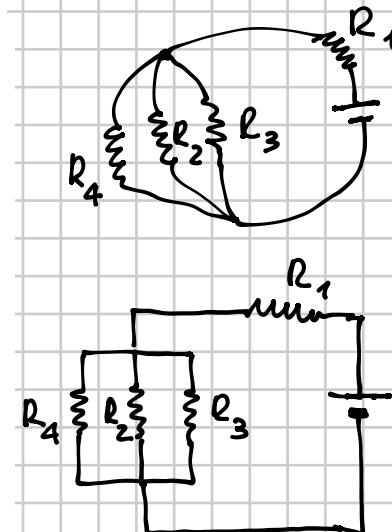
$$[i_1 = 2,60 \text{ A}; i_2 = 1,05 \text{ A}; i_3 = 0,702 \text{ A}; i_4 = 0,842 \text{ A}]$$



$$\frac{1}{R_{\parallel}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} = \frac{1}{8,0 \Omega} + \frac{1}{12,0 \Omega} + \frac{1}{10,0 \Omega} = \frac{15 + 10 + 12}{120} \Omega^{-1}$$

$$= \frac{37}{120} \Omega^{-1} \quad R_{\parallel} = \frac{120}{37} \Omega$$

$$R_{\text{req}} = R_{\parallel} + R_1 = \frac{120}{37} \Omega + 6,0 \Omega = \frac{342}{37} \Omega$$

$$i = i_1 = \frac{\Delta V}{R_{\text{req}}} = \frac{24,0 \text{ V}}{\frac{342}{37} \Omega} = 2,5964 \dots \text{ A} \approx \boxed{2,60 \text{ A}}$$

$$\Delta V_1 = i_1 R_1 \quad \Delta V_{\parallel} = \Delta V - \Delta V_1 = 24,0 \Omega - (2,5964 \dots \text{ A})(6,0 \Omega) = \\ = 8,42105 \dots \text{ V}$$

$$i_2 = \frac{\Delta V_{\parallel}}{R_2} = \frac{8,421 \dots \text{ V}}{8,0 \Omega} = 1,0526 \dots \text{ A} \approx \boxed{1,05 \text{ A}}$$

$$i_3 = \frac{\Delta V_{\parallel}}{R_3} = \frac{8,421 \dots \text{ V}}{12,0 \Omega} = 0,7017 \dots \text{ A} \approx \boxed{0,702 \text{ A}}$$

$$i_4 = \frac{\Delta V_{\parallel}}{R_4} = \frac{8,421 \dots \text{ V}}{10 \Omega} = 0,8421 \dots \text{ A} \approx \boxed{0,842 \text{ A}}$$